



R1, R2 – 1Kohm (VCC 12V) ha VCC kisebb, akkor R2 értékét szükség esetén csökkenteni kell. (7V -nál még tökéletesen működik 1K -val is.)

T1 – BC547

T2 – BD140

D1 – 1N4005 (induktív terhelés esetén, pl. motor, relé)

Rt – Az átfolyó áram ne haladja meg az 1A -t. Rt és VCC hányadosa.

A T1 bázisárama kb. 4mA 5V esetén.