



# LABORATOR

## GENERATOR DE SEMNALE

Ing. EKART IMRE

restrinse cu ajutorul trimerului  $C_3$ .

Impulsurile dreptunghiulare produse sunt repetitive de poarta  $I_3$  în ritmul impulsurilor de joasă frecvență. Astfel aceasta indeplinește concomitent rolul de amestec și separare (desparte circuitul oscilator de sarcina de la ieșire).

Prin armonice superioare generate este acoperită întreaga gamă UUS și TV.

Joasă frecvență de modulație este produsă cu ajutorul unui multivibrator cu tranzistoare. Acest semnal este accesibil direct de la colectorul tranzistorului  $T_2$  și concomitent comandă poarta circuitului NICI de ieșire,  $I_3$ . De aici rezultă o modulație în amplitudine a joasă frecvență.

Alimentarea generatorului se realizează de la o baterie miniatură de 9 V, printr-un montaj stabilizator cu diodă Zener. LED-ul constituie indicatorul de funcționare, în același timp servind și ca rezistență de limitare a curentului prin dioda Zener. El poate fi înlocuit cu o rezistență de  $150 - 270 \Omega / 0,5 \text{ W}$ .

Schimbația completă a generatorului este cea din figura 1. În figura 2 este dat cablajul imprimat.

Se va avea grijă pentru realizarea unei izolații superioare (înlăturarea curencilor de fugă). Pentru evitarea parazișilor, alimentarea este decuplată (din punct de vedere al oscilațiilor) cu un condensator ( $C_4$ ) și întregul montaj se introduce într-o cutie ecranată cu dimensiunile de  $64 \times 60 \times 25 \text{ mm}$ .

Alimentarea se poate face și de la o baterie de 4,5 V, renunțând la montajul stabilizator de tensiune.

In caz că nu dispunești de un cristal de cuarț de frecvență corespunzătoare, acesta poate fi înlocuit cu o bobină.

Bobina se realizează pe o carcăsă de 8 mm diametru, cu miez de ferită, înălțind 50 de spire CuEm 0,25 - 0,3 mm. Reglajul frecvenței se realizează din miezul bobinei și din trimerul  $C_3$ , folosind un radioreceptor pe unde scurte sau cu receptia în UUS.

### LISTA DE MATERIALE

Circuit integrat: CDB 400, SN 7400, Tranzistoare:  $T_1, T_2$ : EFT 319, EFT 317, EFT 306, EFT 307, OC 1045,

$\sim \phi$  AF.

Condensatoare:  $C_1, C_2 = 25 \text{ nF}/50 \text{ V}$ , ceramice, PMP;  $C_3 = \text{trimer } 5 - 40 \text{ pF}$ ,

pe calită;  $C_4 = 47 \text{ nF}/50 \text{ V}$ , ceramic;


$C_5 = 12 \text{ pF}/500 \text{ V}$ , ceramic;

Diode:  $D_1 = \text{LED cu un curent maxim admisibil de } 40 \text{ mA}$ ;  $D_2 = \text{PL4V7Z PL5V1Z}$ ;

Rezistoare:  $R_1, R_3 = 1 \text{ k}\Omega/0,25 \text{ W}$ ;

$R_2, R_3 = 27 \text{ k}\Omega/0,25 \text{ W}$ ;  $R_5 = 100 - 180 \Omega/0,25 \text{ W}$ ;  $R_6 = 36 - 50 \Omega/0,5 \text{ W}$  - plastic;

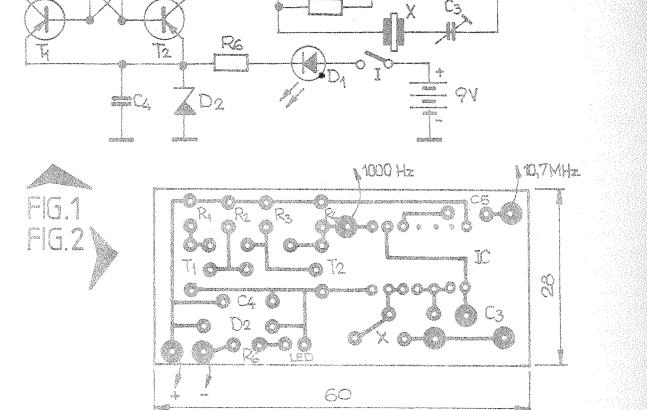Cristal de cuarț:  $10,69 - 10,71 \text{ MHz}$  miniatură.



Generatorul descris în continuare produce semnale de înaltă frecvență (10,7 MHz) modulate cu semnale de joasă frecvență (1 050 Hz). El se remarcă prin dimensiuni foarte mici, simplitate, consum de energie redus și stabilitate mare. Se poate utiliza în depanarea etajelor de audiofrecvență, a etajelor de medie frecvență din radioreceptoare (în benzile cu modulație de frecvență), a blocurilor UUS din radioreceptoare, a selectoarelor de canale și a mediei frecvență din televizor.

### PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE

Generatorul constă din două oscilațoare: unul de înaltă frecvență, realizat cu două porți NICI ale unui circuit integrat, și unul de joasă frecvență, realizat cu două tranzistoare.

Oscillatorul de înaltă frecvență folosește un cristal de cuarț. Rezistorul  $R_5$  servește la fixarea punctului de funcționare al porții  $I_1$  și astfel asigură intrarea în oscilație. Deoarece o poartă NICI asigură un decalaj de  $180^\circ$  între intrare și ieșire, au fost folosite două porți ( $I_1$  și  $I_2$ ) pentru realizarea celor  $360^\circ$  defazaj (reacție pozitivă) necesare oscilațiilor. Frecvența de oscilație este determinată de frecvența de rezonanță serie a cristalului și se poate modifica în limite

audiofrecvență la terminalul 14 al circuitului integrat TAA 661.

Bobinile  $L_1 - L_5$ , din schimbătorul de frecvență au cîte 5 spire bobinăte fără carcăsă, cu un diametru al bobinei de 6 mm, utilizind sîrmă de cupru emaiat o 0,7 - 0,8 mm. Bobinarea se face cu pas de 1 mm. Bobinile  $L_6$  și  $L_7$  se realizează pe carcase cu o 6 mm, prevăzute cu miez de ferită, și au 5 + 34, respectiv 27 de spire, cu sîrmă de 0,1 mm, CuEm. La proiectarea cablajului imprimat se va avea grijă ca axele bobinelor din același etaj să nu fie paralele. Se impune, de asemenea, montarea unor perieri din tablă (de cupru, aluminiu sau chiar fier) între etajele schimbătorului de frecvență, avind rol de ecranare. Montarea condensatorului variabil de acord  $CV_3$  (15 pF, cu dielectric aer) se va face în imediata apropiere a blocului oscilator local.

Alimentarea receptorului se face de la o sursă stabilizată, consumul maxim fiind de 100 mA.

După realizarea practică a montajului se trece la reglarea sa. Pentru aceasta se cuprinsă la intrare o antenă, iar la ieșire un amplificator de audiofrecvență. Se alimentază montajul și se rostește  $CV_3$  pentru a recepționa un post. Se reglează apoi  $CV_1$  și  $CV_2$  pentru audiere maximă, miezurile bobinelor  $L_6$  și  $L_7$ .

Comparind poziția posturilor de emisie-a lungul cursurilor condensatorului  $CV_3$  cu un receptor industrial, se alungește sau se comprimă  $L_6$ , pentru ca la o cursă completă a condensatorului să se acopere întreaga bandă 65 - 73 MHz. Se acordează apoi  $CV_1$  și  $CV_2$  pe un post din mijlocul benzii și reglajul este încheiat.

Receptorul se poate realiza, spre exemplu, în variantă staționară, atașându-se un amplificator stereofonic realizat cu circuitele integrate TBA 790 K sau MBA 810 AS.

## RECEPTOR STEREOFONIC PENTRU GAMA UUS

Stud. COREL. IONESCU

același situație este unitară.

In cazul în care nu se poate procure unul din circuitele integrate ce realizează funcția de amplificator limitator de FI și demodulator MF. Semnalul demodulat este culeș de pe terminalul 1 și aplicat la intrarea în etajul decodor stereofonic realizat cu circuitul integrat  $\mu\text{A} 758$  (LM 1800, FA 758).

Am folosit ca indicator optic al prezenței semnalului multiplex stereofonic o diodă luminescentă (LED) inserată în calea de limitare a curentului. Se poate utiliza însă și un bec de 12 V cu un consum de maximum 50 mA. Decodatorul integrat  $\mu\text{A} 758$  este astfel proiectat încât să ofere la ieșire, în cazul în care la intrare semnalul este monofonic, același semnal monofonic pe ambele canale. Amplificarea montajului în

