

Мощность ла

Мощность лампы	C1-C4	C2-C3	D1-D4	R1
Вт	мкФ	пф		Ом
30	4	3300	Д226Б	60
40	10	6800	Д226Б	60
80	20	6800	Д205	30
100	20	6800	Д231	30

C1-  
C4

C2-  
C3

D1-D4

R1

Диоды Д2, Д3 и конденсаторы C1, C4 представляют  
двухполупериодный выпрямитель

мпы

Вт	мкФ	пф		Ом
30	4	3300	Д226Б	60
40	10	6800	Д226Б	60
80	20	6800	Д205	30
100	20	6800	Д231	30