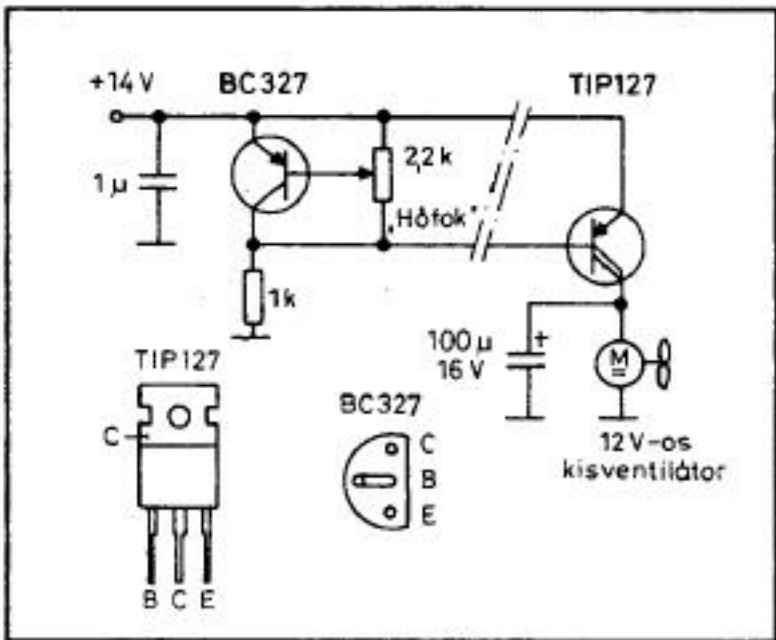


ról beszélnek.

### Hűtőventilátor-szabályozó

A műszerekben, PC-kben, HF-végerősítőkben használatos kis DC-ventilátorok teljesítményszabályozására alkalmas rendkívül egyszerű áramkör látható a **3. ábrán**. A ventilátort közvetlenül meghajtó TIP127 típusú Darlington-párt jó termikus kapcsolatba kell hozni a hűtött objektummal, pl. a hűtőkéménnyel. (Ez egyben a szabályozókör hőmérséklet-érzékelője!)



**3. ábra**