







Az L1 induktivitás segítségével növeli a feszültséget, így termel a lednek megfelelő feszültséget. Ha nincs napelem akkor a T2, D1, R2 alkatrészek is fölöslegesek.