

13. táblázat. Vezetékek számjelzései

Megjelölés	Honnan	Hová
1	Gyújtótekerics	Megszakító
2	Mágnesgyújtó	Gyújtáskapcsoló vagy kapcsolódoboz (rövidrezáró vezeték)
4	Gyújtótekerics	Gyújtáselosztó, gyújtótyertya (nagyfeszültségű vezeték)
15	Gyújtáskapcsoló vagy kapcsolódoboz	Gyújtótekerics
		Villogó Irányjelző
15—54	Gyújtáskapcsoló vagy kapcsolódoboz	Indítókapcsoló
		Ablaktörlő, kürt, ablakmelegítő, kocsifűtés, tüzelőanyagmérő (kapcsolón keresztül)
		Irányjelzőkapcsoló 54 csatlakozása, féklámpa (kapcsolón át), olajnyomásmutató kapcsolója (jelzőlámpán keresztül), abroncsnyomás jelzőlámpa, töltődinamó 61 csatlakozása töltésjelző lámpán keresztül
		Izzógyertya és indítókapcsoló vagy gyújtótekerics
15a	Kapcsolódoboz	Kürt, irányjelző, ablaktörlő 24 V-os üzem két független áramkörrel
17	Izzógyertya és indítókapcsoló	Izzítást ellenőrző ellenállás végpontja
19	Izzógyertya és indítókapcsoló	Izzítást ellenőrző ellenállás kezdőpontja
30	Akkumulátor +	Dinamó vagy kapcsolódoboz
30a	Világításkapcsoló vagy kapcsolódoboz	Kézi lámpa, dugaszolóaljzat, óra, gyújtáskapcsoló
	I akkumulátor +	Soros—párhuzamos kapcsoló (12...24 V-os berendezés)
		Dinamó 51 csatlakozása
	II akkumulátor + (közvetlen vagy 24 V-os indítómotor érintésével)	Soros—párhuzamos kapcsoló (12...24 V-os berendezésben), ill. indítómotor

13. táblázat folytatása

Megjelölés	Honnan	Hová
30/51	Motorkerékpár gyújtáskapcsoló vagy kapcsolódoboz	Dinamó és akkumulátor, indítómotor vagy szabályozó áramkivezetés (kürt, világítás, relé stb.)
31	Járműtest	Akkumulátor
	Világításkapcsoló vagy kapcsolódoboz	Test
	Soros—párhuzamos kapcsoló	Test
	Pótkocsi dugaszoló aljzat	Test
31a	Soros—párhuzamos kapcsoló	// akkumulátor—
42	Különálló, kétfokozatú indítókapcsoló	Indítómotor behúzótekerecs pólusa
44	I szabályozó kiegyenlítőtekerecs	II. szabályozó kiegyenlítőtekerecs
50	Indítókapcsoló	Indítómotor (mágneskapcsoló tekerecs) 50 csatlakozása
	Soros—párhuzamos kapcsoló	Indítómotor (mágneskapcsoló) 50 csatlakozása
50a	Izzógyertya és indítókapcsoló	Soros—párhuzamos kapcsoló
	Izzógyertya-indítókapcsoló	Indítómotor
50b	I indítómotor csatlakozója (a 2. kapcsolási fokozat)	A II indítómotor (mágneskapcsoló tekerecs) 50 csatlakozás
	II indítómotor csatlakozója (a 2. kapcsolási fokozat)	A II indítómotor főáramkörű indító gerjesztőtekerce, 30f csatlakozás
51	Dinamó beépített vagy különálló szabályozóval	Indítómotor 30 csatlakozás, III. akkumulátor + Soros—párhuzamos kapcsoló
	Lendkerékmágnes világítótekerce	Világításkapcsoló motorkerékpáron
51b	Különálló szabályozó	Soros—párhuzamos kapcsoló vagy indítómotor 30 csatlakozás, III. akkumulátor +
	I és II különálló szabályozó	Akkumulátor +
52	Pótkocsi dugaszoló aljzat	Abronsnyomás jelzőlámpa
54	Pótkocsi dugaszoló aljzat	Féklámpa
	Villogó irányjelző	Villogókapcsoló (irányjelző kapcsoló)
56	Kapcsolódoboz vagy világításkapcsoló	Fényváltókapcsoló
56/1	Kapcsolódoboz I áramköre	Fényváltókapcsoló (autóbusz)

13. táblázat folytatása

Megjelölés	Honnan	Hová
56/2	Kapcsolódoboz II áramköre	Fényváltókapcsoló (autóbusz)
56a	Fényváltókapcsoló vagy kapcsolódoboz	Fényszóró, országúti fény és fényszóró ellenőrzőlámpa
56b	Fényváltókapcsoló vagy kapcsolódoboz	Fényszóró, tompított fény
57	Világításkapcsoló vagy kapcsolódoboz	Helyzetjelző lámpák előtt
	Világításkapcsoló vagy kapcsolódoboz	Hátra világító lámpa (tolatólámpa) kapcsolója
57/1	Kapcsolódoboz I áramköre	Helyzetjelző lámpák előtt (autóbusz)
58	Kapcsolódoboz vagy világításkapcsoló	Helyzetjelző lámpák hátul (vég lámpák), rendszám-tábla-világítás, ködlámpa, műszervilágítás, menynyezetlámpa kapcsolón keresztül. Pótkocsi dugaszolóaljzat
59	Váltakozóáramú generátor. Lendkerékmágnes töltőtekercse	Egyenirányító
61	Töltésjelző lámpa	Dinamó vagy különálló szabályozó
61a	Gyújtáskapcsoló vagy kapcsolódoboz (töltésjelző lámpán keresztül)	Dinamó 61 csatlakozása
66/1	Kapcsolódoboz	Belső világítás I áramköre (autóbusz)
66/2	Kapcsolódoboz	Belső világítás II áramköre (autóbusz)
A	Relé	Akkumulátor
B	Villogó irányjelző kapcsoló	Bal villogó irányjelző lámpa
D+	Dinamó +	Különálló szabályozó
D—	Különálló szabályozó	Dinamó —
E	Irányjelző kapcsoló jelzőlámpája	Irányjelző
F	Különálló szabályozó	Dinamógerjesztés
F1	Különálló szabályozó	Dinamó gerjesztőtekercs
F2	Különálló szabályozó	Dinamó gerjesztőtekercs
J	Villogó irányjelző kapcsoló	Jobb villogó irányjelző lámpa
K	Relé áramkivezetése	Készülékhez (kürt stb.)
N	Relé behúzótekercse	Nyomógomb